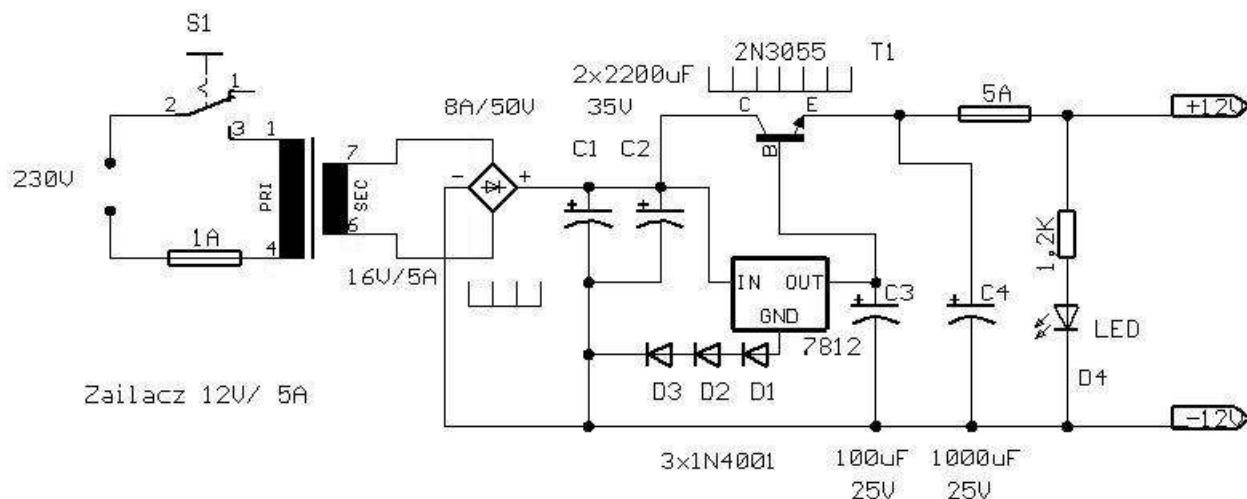


Schematy zasilaczy

1. [Zasilacz stabilizowany 12V/5A](#)
2. .
3. .
4. .

Zasilacz stabilizowany 12V



Opis

Zasilacz składa się z ogólnie dostępnych elementów. Nawet początkującemu elektronikowi - modelarzowi nie powinien sprawić kłopotu. Składa się tylko z niezbędnych elementów. Trafo sieciowe najlepiej toroidalne 80W. Tranzystor T1 i mostek prostowniczy należy zaopatrzyć w radiator. Diody D1-D3 służą do podniesienia napięcia na wyjściu układu 7812 do napięcia około 14V. Napięcie na wyjściu zasilacza wynosi około 13V. Jeżeli chcemy zmniejszyć napięcie o około 0,7V możemy zastosować tylko 2 diody połączone szeregowo.

[Strona główna.](#)