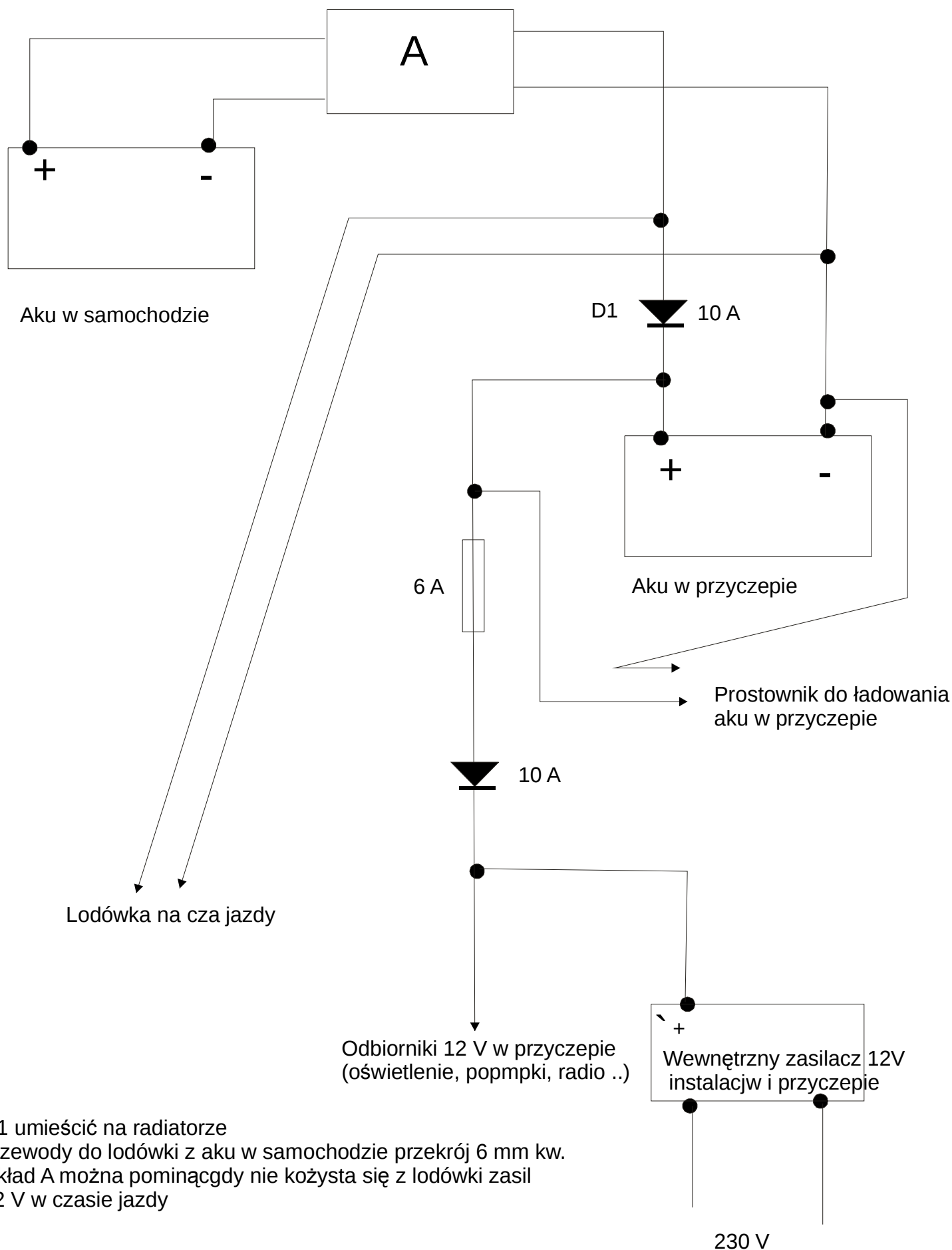




D1 umieścić na radiatorze  
 przewody do lodówki z aku w samochodzie przekrój 6 mm kw.  
 Układ A można pominąć gdy nie korzysta się z lodówki zasil  
 12 V w czasie jazdy