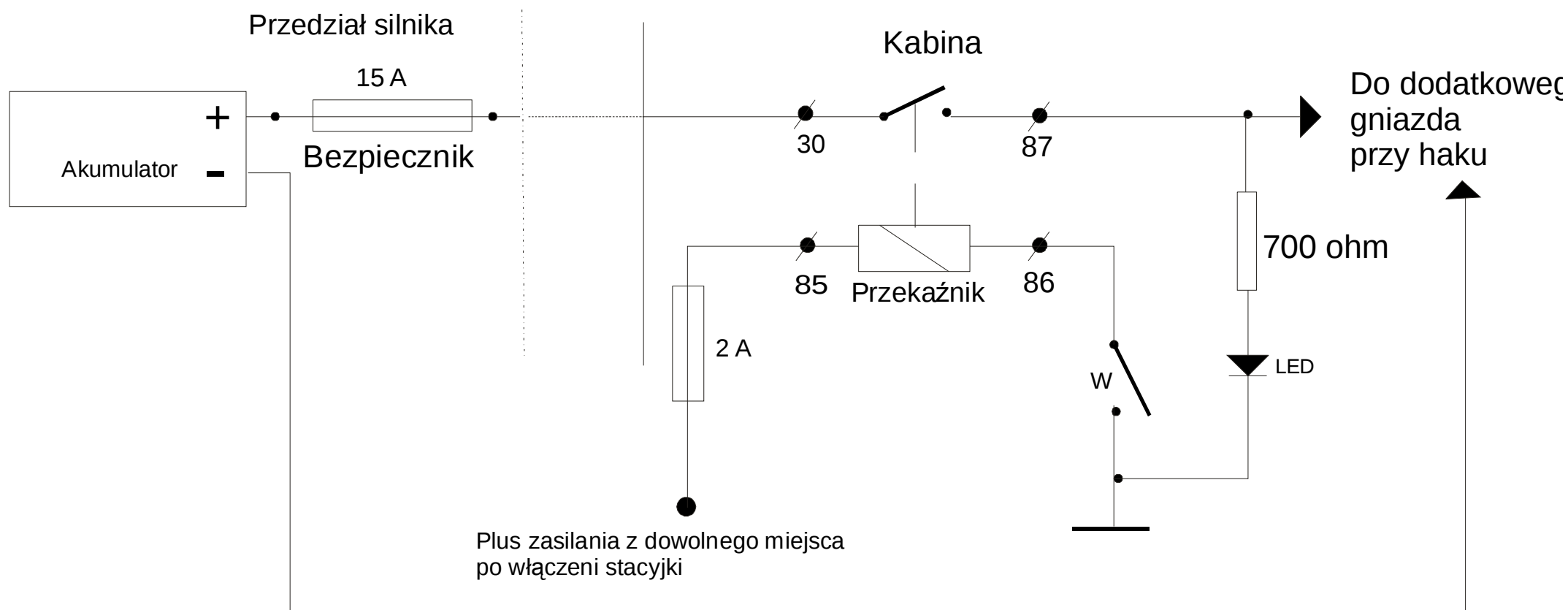


Instalacja w samochodzie:



Przewód od akumulatora do gniazda przy haku przynajmniej 4 mm kw
Po włączeniu wyłącznika W świeci dioda LED. Jak wyłączysz stacyjkę przełącznik wyłączy zasilanie lodówki.

Przełącznik kupić najlepiej jak na scemacie (z rozdzielonymi zaciskami) • Oznaczenia zacisków na przełączniku
Wszystkie połączenia przewodu od akumulatora do gniazda solidnie lutować